

# Évaluation quantitative et processeur mono-cycle

Architecture avancée, 2018-2019

*Everyone knows Amdahl's Law but quickly forgets it!*  
Thomas Puzak, IBM Research

## Ex. 1 : Loi d'Amdahl et CPI

On utilise un benchmark prenant 10 secondes, sachant que la moitié de ce temps est passé à faire du calcul flottant.

**Question 1** – Calculez le temps d'exécution du benchmark sur une machine ayant une unité flottante (FPU) 5 fois plus rapide, et l'accélération résultante.

Une machine peut avoir soit une multiplication 4 fois plus rapide, soit des accès mémoire 2 fois plus rapides. Un benchmark composé de 20% de multiplications, de 50% d'accès mémoire, et de 30% du reste, prend 100 s.

**Question 2** –

1. Donnez le temps d'exécution si l'on choisit d'accélérer la multiplication ;
2. Donnez le temps d'exécution si l'on choisit d'accélérer les accès mémoire ;
3. Donnez le temps d'exécution si l'on choisit d'accélérer les deux.


Soit une machine avec : 25% d'opérations flottantes, de CPI 4 ; 2% de racines carrées, de CPI 20 ; reste des opérations de CPI 1,33.

**Question 3** – Calculez le CPI de la machine.

## Ex. 2 : Processeur mono-cycle

On suppose un processeur 3-adresses avec le jeu d'instruction minimal suivant : `addu $rd, $rs, $rt`, `subu $rd, $rs, $rt`, `lw $rt, sx_imm16($rs)`, `sw $rt, sx_imm16($rs)`, `bne $rt, $rs, pc + sx_imm16 * 4`, `ori $rt, $rs, zx_imm16`.

Soit le processeur mono-cycle suivant :

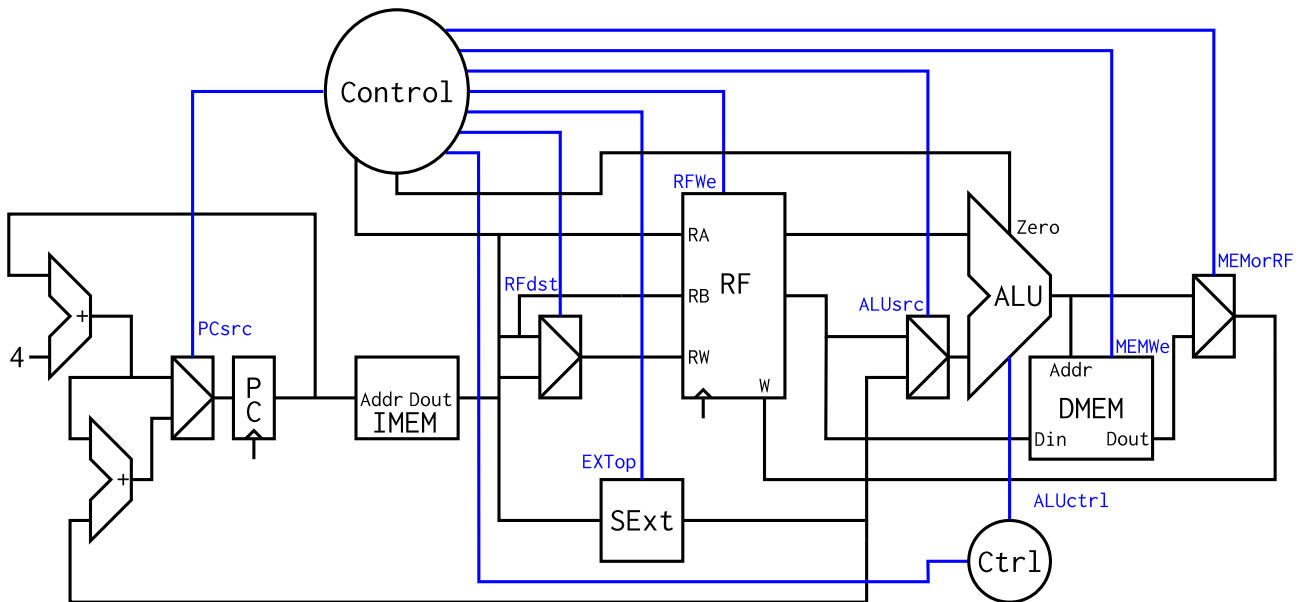

**Question 1** – Complétez ce schéma en mettant sur chaque fil son « nom » et l'intervalle de bits qu'il utilise. On utilisera pour ce faire par exemple la notation nom[7:2].

**Question 2** – Donnez, pour chacune des instructions ci-dessus, la valeur des différents signaux de contrôle permettant d'en réaliser le comportement.

On s'intéresse tout d'abord à la boîte SEExt.

**Question 3** – Listez les différentes opérations que cette boîte réalise. Proposez un codage du signal EXTop pour les réaliser, en prenant en compte l'encodage des instructions fournies en annexe. On suppose à présent que l'on veut réaliser toutes les instructions du premier tableau qui utilisent un immédiat.

**Question 4** – Pour les différentes extensions :

- énumérez les conditions permettant de réaliser les différentes extensions ;
- il y a un bit qui est constant pour toutes les conditions, à quoi peut-il bien servir ?
- donnez les équations (simplifiées) permettant de calculer le type d'extension à faire.


On va à présent ajouter le matériel nécessaire pour supporter quelques nouvelles instructions. Précisez également quels nouveaux fils de contrôle sont nécessaires, et comment les calculer, s'il y en a.

**Question 5** – Ajouter le matériel nécessaire pour :

- support de l'instruction *j imm, jump*, de format J, qui fait :  
 $pc = \text{concat}(pc[31:24], \text{imm}26 * 4)$  ;
- support de l'instruction *jal imm, jump and link*, de format J, qui fait :  
 $\$31 = pc$  et  $pc = \text{concat}(pc[31:24], \text{imm}26 * 4)$  ;
- support de l'instruction *jm imm(\$rs), jump memory*, de format I, qui fait :  
 $pc = \text{MEMW}[\$rs + sx\_imm16 * 4]$  ;
- support de l'instruction *jal imm rt, imm(\$rs), jump and link memory*, de format I, qui fait :  
 $\$rt = pc$  et  $pc = \text{MEMW}[\$rs + sx\_imm16 * 4]$  ;
- et pour finir, support de l'instruction *lrw \$rd, \$rs, \$rt*, qui fait :  
 $\$rd = \text{MEMW}[\$rs + \$rt]$ .
 
# Formats et codes des instructions

Une instruction MIPS est un mot de 32 bits. Il y a trois catégories (*formats*) d'instructions :



Les tables suivantes présentent sous forme compacte le codage des différentes instructions.

Champ **opcode**  
28...26

	000	001	010	011	100	101	110	111
	<b>special</b>	<b>regimm</b>	<b>j</b>	<b>jal</b>	<b>beq</b>	<b>bne</b>	<b>blez</b>	<b>bgtz</b>
	<b>addi</b>	<b>addiu</b>	<b>slti</b>	<b>sltiu</b>	<b>andi</b>	<b>ori</b>	<b>xori</b>	<b>lui</b>
31...29	<b>cop0</b>	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>lb</b>	<b>lh</b>	-	<b>lw</b>	<b>lbu</b>	<b>lhu</b>	-	-
	<b>sb</b>	<b>sh</b>	-	<b>sw</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Champ **func**, lorsque l' **opcode** vaut **special**.  
2...0

	000	001	010	011	100	101	110	111
	<b>sll</b>	-	<b>srl</b>	<b>sra</b>	<b>sllv</b>	-	<b>srlv</b>	<b>srav</b>
	<b>jr</b>	<b>jalr</b>	-	-	<b>syscall</b>	<b>break</b>	-	-
5...3	<b>mfhi</b>	<b>mthi</b>	<b>mflo</b>	<b>mtlo</b>	-	-	-	-
	<b>mult</b>	<b>multu</b>	<b>div</b>	<b>divu</b>	-	-	-	-
	<b>add</b>	<b>addu</b>	<b>sub</b>	<b>subu</b>	<b>and</b>	<b>or</b>	<b>xor</b>	<b>nor</b>
	-	-	<b>slt</b>	<b>sltu</b>	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Champ **rt**, lorsque l' **opcode** vaut **regimm**.  
18...16

	000	001	010	011	100	101	110	111
20...19	<b>00</b>	<b>bltz</b>	<b>bgez</b>	-	-	-	-	-
	<b>01</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>10</b>	<b>bltzal</b>	<b>bgezal</b>	-	-	-	-	-
	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-	-

Champ **rs**, lorsque l' **opcode** vaut **cop0**.  
23...21

	000	001	010	011	100	101	110	111
25...24	<b>00</b>	<b>mfco</b>	-	-	<b>mtco</b>	-	-	-
	<b>01</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>10</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>11</b>	-	-	-	-	-	-	-

Champ **func**, lorsque l' **opcode** vaut **cop0**.  
2...0

	000	001	010	011	100	101	110	111
5...3	<b>000</b>	-	<b>tlbr</b>	<b>tlbwi</b>	-	-	<b>tlbwr</b>	-
	<b>001</b>	<b>tlbp</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>010</b>	<b>rfe</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>011</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>100</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>101</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>110</b>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>111</b>	-	-	-	-	-	-	-