

Chapitre 1 : Notions de VHDL

I Introduction

Le VHDL est un langage de description de haut niveau pour la description et les tests des composants. Il ne s'agit pas d'un langage de programmation classique de type séquentiel. Ce qui est décrit sont des éléments d'un circuit, dont tous les éléments sont concurrents...

1) Avertissement

Ce cours n'a pas pour objet d'étudier le VHDL de manière exhaustive mais permet de donner quelques repères. Les mots clé seront introduits au fur et à mesure des exemples.

2) Type de description

- a. Description de composant par l'interconnexion de composants existants. (L'outil ECS de saisie de schéma)
- b. Description de Tests pour tester des composants existants. (Test Bench Waveform, méthode systématique de simulation vue en TP)
- c. **Description de composant au niveau fonctionnel**

Le logiciel utilisé en projet (Xilinx), dispose d'outils permettant de faire des descriptions avec des outils ne nécessitant pas l'apprentissage du VHDL pour les cas a et b, par contre il peut être intéressant d'utiliser une description du type c pour certains aspects, notamment pour les parties contrôle des automates PC/PO.


II Description fonctionnelle

1) Principe

a. **Description du composant vu de l'extérieur (ENTITY)**

- i. Définir son nom
- ii. Ses entrées
- iii. Ses sorties
- iv. Ses entrées/sorties

Exemple :

 

b. **Description du composant au niveau fonctionnel (ARCHITECTURE)**

- i. Définir des signaux internes (signals)
- ii. Définir les blocs fonctionnels internes (process)

iii. Définir des blocs logiques indépendants.

2) Description d'un composant combinatoire

a. Exemple complet simple

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
ENTITY Exemple1 IS  
    Port ( a : in std_logic;  
           b : in std_logic;  
           c : in std_logic;  
           s : out std_logic);  
end Exemple1;
```

```
architecture Behavioral of Exemple1 is  
begin  
    s<=(a or b) and not c;  
end Behavioral;
```

b. Exemple MUX 4 vers 1 16 bits

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
entity MUX4_1_16bits is  
    Port(E0,E1,E2,E3 : in std_logic_vector(15 downto 0);  
         SEL : in std_logic_vector(1 downto 0);  
         S : out std_logic_vector(15 downto 0));  
end MUX4_1_16bits;
```

```
architecture Behavioral of MUX4_1_16bits is  
begin
```

```
    end case;  
    end process;  
end Behavioral;
```

c. Exemple Additionneur signé.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity addsub16 is
    Port ( A : in std_logic_vector(15 downto 0);
          B : in std_logic_vector(15 downto 0);
          S : out std_logic_vector(15 downto 0);
          CARRY : out std_logic;
          OVERFLOW : out std_logic);
end addsub16;

architecture Behavioral of addsub16 is
```

```
begin
```

```
OVERFLOW <= (A(15) AND B(15) AND NOT S_interne(15)) OR
(NOT A(15) AND NOT B(15) AND S_interne(15));
```

```
end Behavioral;
```

3) Description d'un composant séquentiel : Bascule D

```
library IEEE;
entity basculeD is
    Port ( D : in std_logic_vector(15 downto 0);
          CLK,Reset : in std_logic;
          Q : out std_logic_vector(15 downto 0));
```

```

end basculeD;
architecture Behavioral of basculeD is
begin

```

```

end process;
end Behavioral;


```

4) Conception d'un automate


a. Rappel sur la méthode de conception


Automate, exemple sur la détection de la séquence 101 avec d'éventuels chevauchements.

Graphe d'état.

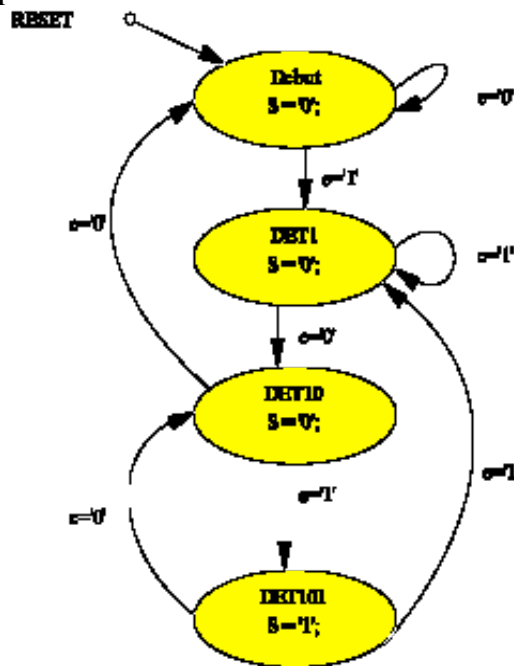

Réalisation

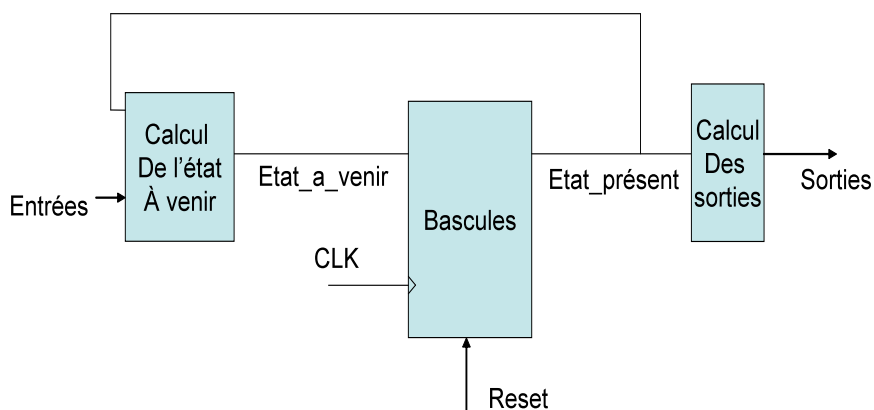

 

b. Description du composant répondant au cahier des charges

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

entity Detection101 **is**

Port (



);

end Detection101;

architecture Behavioral **of** Detection101 **is**

type StateType **is**



signal ETAT_A_VENIR, ETAT_PRESENT : StateType;

begin

BASCULES :



```
process (CLK,RESET)
begin
    if (RESET='1') then
```

```
        ETAT_PRESENT<=
```

```
    elsif (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
```

```
        ETAT_PRESENT<=
```

```
    end if;
end process BASCULES;
```

```
CALCUL_SORTIES_ET_ETAT_A_VENIR :
```

```
process
begin
```

```
    case ETAT_PRESENT is
        when debut =>
```

```
            end if;
        when det1 =>
            s<='0';
            if (e='1') then
                ETAT_A_VENIR<=det1;
            else
                ETAT_A_VENIR<=det10;
            end if;
        when det10 =>
            s<='0';
            if (e='1') then
                ETAT_A_VENIR<=det101;
            else
                ETAT_A_VENIR<=debut;
            end if;
        when det101 =>
            s<='1';
            if (e='1') then
                ETAT_A_VENIR<=det1;
            else
                ETAT_A_VENIR<=det10;
            end if;
```

```
    end case;
```

```
    end process CALCUL_SORTIES_ET_ETAT_A_VENIR;
end Behavioral;
```